


---

---

# S A D R Ž A J

---

---

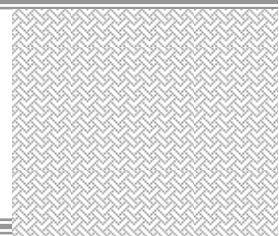

- Predgovor 1
2. Pojačavači 3
3. Povratna sprega 17
4. Oscilatori 21
6. Poluprovodničke diode 29
7. Bipolarni tranzistori 39
8. Tranzistori sa efektom polja 51
9. Pojačavači snage 63
10. Tiristori 75
12. Izvori napajanja 85
13. Uvod u digitalnu elektroniku 97
14. Kombinacione mreže 105
15. Bistabilna kola i sekvencijalne mreže 113
16. Digitalna integrisana kola 121
19. Konverzija signala 133
- Literatura 139